
Práctica 5 — detector de código 2 de 5

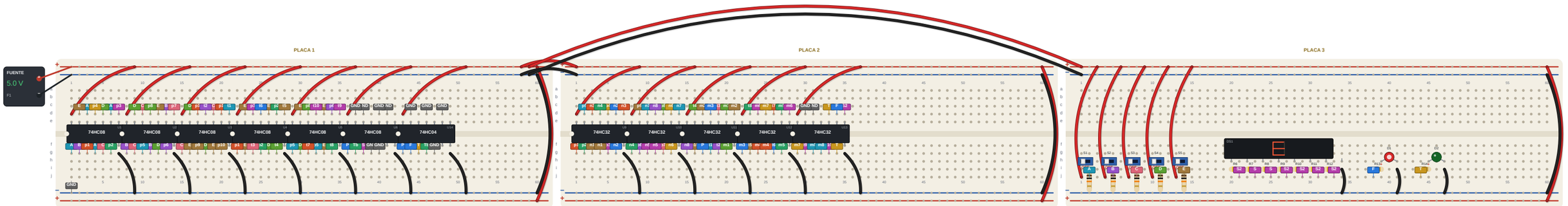OpenCircuit · 12 integrados · 42 cables · simulación a 5 V · vista de armado en protoboard



Colores de red

A B C D E F GND P S S2 T Tb m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 p1 p10 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 t1