Placa A — AND (U1–U6) + inversores (U14)

OpenCircuit · 12 integrados · 42 cables · simulación a 5 V · vista de armado en protoboard · solo placa 1

